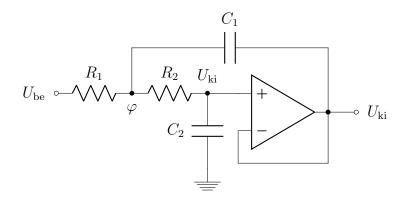
## Alkatrésztoleranciák hatásának vizsgálata



Névleges alkatrészértékek és worst-case toleranciák:

$$R_1 = 10 \text{ k}\Omega \pm 1\%$$
  
 $R_2 = 10 \text{ k}\Omega \pm 1\%$   
 $C_1 = 1 \text{ nF} \pm 5\%$   
 $C_2 = 2 \text{ nF} \pm 5\%$ 

Csomóponti egyenletek:

$$\begin{split} \frac{\varphi - U_{\text{be}}}{R_1} + \frac{\varphi - U_{\text{ki}}}{R_2} + \frac{\varphi - U_{\text{ki}}}{\frac{1}{j\omega C_1}} &= 0\\ \frac{U_{\text{ki}} - \varphi}{R_2} + \frac{U_{\text{ki}} - 0}{\frac{1}{j\omega C_2}} &= 0 \end{split}$$

A megoldás mátrixos alakban:


$$\begin{pmatrix} \varphi \\ U_{ki} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + j\omega C_1 & -\frac{1}{R_2} - j\omega C_1 \\ -\frac{1}{R_2} & \frac{1}{R_2} + j\omega C_2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \frac{U_{be}}{R_1} \\ 0 \end{pmatrix}$$


## MATLAB kód

```
%% parameterek
  f=10:10:100e3; % frekvencia sweep [Hz]
                   % gerjesztes komplex amplitudoja [V]
  Ube=1;
  N=4;
                   % alkatreszek szama
  R1n=10e3; R1tol=0.01;
  R2n=10e3; R2tol=0.01;
  C1n=1e-9; C1tol=0.05;
  C2n=2e-9; C2tol=0.05;
  %% szimulacio
  mag=zeros(length(f),3);
11
12
  phase=zeros(length(f),3);
  for ii=1:length(f)
13
       for jj=1:2^N+1
14
            if jj == 2^N+1
                R1=R1n;
16
17
                R2=R2n;
                C1 = C1n;
18
                C2 = C2n:
19
20
            else
21
                tols=2*de2bi(jj-1,N)-1;
                R1=R1n*(1+tols(1)*R1tol);
22
23
                R2=R2n*(1+tols(2)*R2tol);
24
                C1=C1n*(1+tols(3)*C1tol);
25
                C2=C2n*(1+tols(4)*C2tol);
26
           omega=2*pi*f(ii);
27
           A = [1/R1+1/R2+1j*omega*C1 , -1/R2-1j*omega*C1]
28
29
               -1/R2
                                           1/R2+1j*omega*C2 ];
30
           B=[Ube/R1 ; 0];
31
            x = A \setminus B;
32
           if jj==1
33
                mag(ii,1) = abs(x(2));
34
                mag(ii,3) = abs(x(2));
           elseif jj == 17
35
36
                mag(ii,2) = abs(x(2));
37
            elseif abs(x(2)) < mag(ii,1)</pre>
                mag(ii,1) = abs(x(2));
38
39
            elseif abs(x(2))>mag(ii,3)
40
                mag(ii,3) = abs(x(2));
41
            end
           if jj==1
42
                phase(ii,1)=angle(x(2));
43
44
                phase(ii,3)=angle(x(2));
           elseif jj==17
45
                phase(ii,2)=angle(x(2));
46
47
            elseif angle(x(2)) < phase(ii,1)</pre>
               phase(ii,1) = angle(x(2));
48
            elseif angle(x(2))>phase(ii,3)
49
50
                phase(ii,3)=angle(x(2));
           end
51
52
       end
53
  phase=unwrap(phase)*180/pi;
54
56
  %% abrazolas
57
  figure(1);
  subplot(211);
  fill([f f(end:-1:1)],[mag(:,3)' mag(end:-1:1,1)'],[0.59 0.59 0.78],'LineStyle','none');
60
  hold on;
  h=plot(f,mag);
61
  hold off;
62
  set(gca,'XScale','log','XGrid','on','YGrid','on');
  set(h,{'color'},{'k';'r';'k'});
  xlabel('f [Hz]');
  ylabel('|H(f)|');
```


```
67  subplot(212);
68  fill([f f(end:-1:1)],[phase(:,3)' phase(end:-1:1,1)'],[0.59 0.59 0.78],'LineStyle','none');
69  hold on;
70  h=plot(f,phase);
71  hold off;
72  set(gca,'XScale','log','XGrid','on','YGrid','on');
73  set(h,{'color'},{'k';'r';'k'});
74  xlabel('f [Hz]');
75  ylabel('\phi(f) [\circ]');
```


## Kimenet

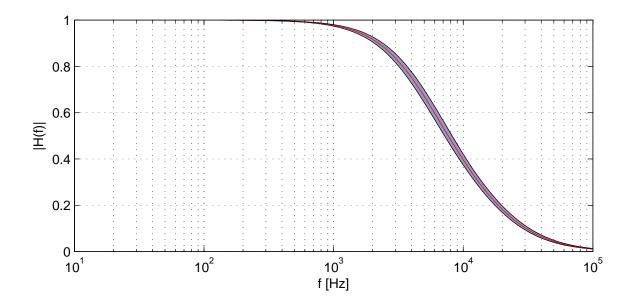

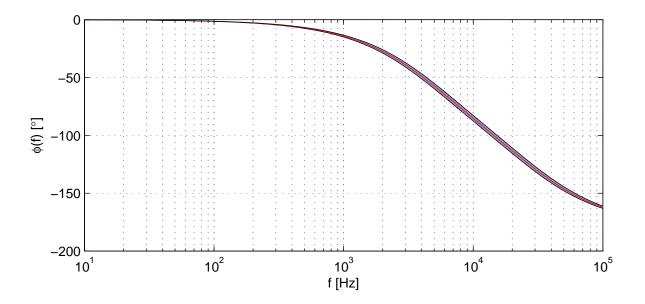

## LTspice szimuláció

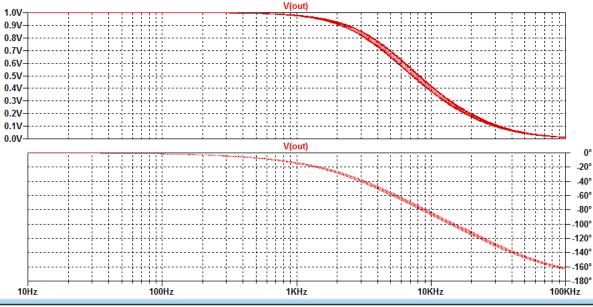

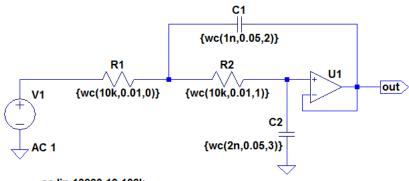

- .ac lin 10000 10 100k
- .lib opamp.sub
- .param numruns=16
- .step param run 0 16 1
- .func wc(nom,tol,index) if(run==numruns,nom,if(binary(run,index),nom\*(1+tol),nom\*(1-tol)))
- .func binary(run,index) floor(run/(2\*\*index))-2\*floor(run/(2\*\*(index+1)))