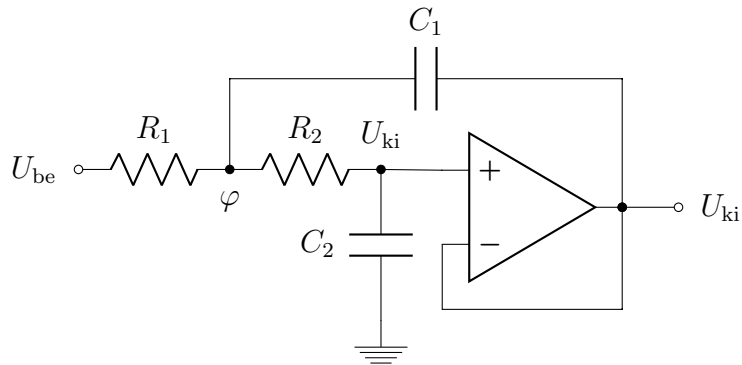


Alkatrész toleranciák hatásának vizsgálata



Névleges alkatrészértékek és worst-case toleranciák:

$$R_1 = 10 \text{ k}\Omega \pm 1\%$$

$$R_2 = 10 \text{ k}\Omega \pm 1\%$$

$$C_1 = 1 \text{ nF} \pm 5\%$$

$$C_2 = 2 \text{ nF} \pm 5\%$$

Csomóponti egyenletek:

$$\frac{\varphi - U_{be}}{R_1} + \frac{\varphi - U_{ki}}{R_2} + \frac{\varphi - U_{ki}}{\frac{1}{j\omega C_1}} = 0$$

$$\frac{U_{ki} - \varphi}{R_2} + \frac{U_{ki} - 0}{\frac{1}{j\omega C_2}} = 0$$



A megoldás mátrixos alakban:

$$\begin{pmatrix} \varphi \\ U_{ki} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + j\omega C_1 & -\frac{1}{R_2} - j\omega C_1 \\ -\frac{1}{R_2} & \frac{1}{R_2} + j\omega C_2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \frac{U_{be}}{R_1} \\ 0 \end{pmatrix}$$



MATLAB kód

```
1 %% parameterek
2 f=10:10:100e3; % frekvencia sweep [Hz]
3 Ube=1; % gerjesztes komplex amplitudoja [V]
4 N=4; % alkatreszek szama
5 R1n=10e3; R1tol=0.01;
6 R2n=10e3; R2tol=0.01;
7 C1n=1e-9; C1tol=0.05;
8 C2n=2e-9; C2tol=0.05;
9
10 %% szimulacio
11 Uki=zeros(length(f),3);
12 for ii=1:length(f)
13     for jj=1:2^N+1
14         if jj==2^N+1
15             R1=R1n;
16             R2=R2n;
17             C1=C1n;
18             C2=C2n;
19         else
20             tols=2*de2bi(jj-1,N)-1;
21             R1=R1n*(1+tols(1)*R1tol);
22             R2=R2n*(1+tols(2)*R2tol);
23             C1=C1n*(1+tols(3)*C1tol);
24             C2=C2n*(1+tols(4)*C2tol);
25         end
26         omega=2*pi*f(ii);
27         A=[1/R1+1/R2+1j*omega*C1 , -1/R2-1j*omega*C1 ;
28            -1/R2 , 1/R2+1j*omega*C2 ];
29         B=[Ube/R1 ; 0];
30         x=A\B;
31         if jj==1
32             Uki(ii,1)=x(2);
33             Uki(ii,3)=x(2);
34         elseif jj==17
35             Uki(ii,2)=x(2);
36         elseif abs(x(2))<abs(Uki(ii,1))
37             Uki(ii,1)=x(2);
38         elseif abs(x(2))>abs(Uki(ii,3))
39             Uki(ii,3)=x(2);
40         end
41     end
42 end
43
44 %% abrazolas
45 figure(1);
46 mag=abs(Uki);
47 subplot(211);
48 fill([f f(end:-1:1)],[mag(:,3)' mag(end:-1:1,1)'],[0.59 0.59 0.78],'LineStyle','none');
49 hold on;
50 h=plot(f,mag);
51 hold off;
52 set(gca,'XScale','log','XGrid','on','YGrid','on');
53 set(h',{'color'},{'k','r','k'});
54 xlabel('f [Hz]');
55 ylabel('|H(f)|');
56 subplot(212);
57 phase=unwrap(angle(Uki))*180/pi;
58 fill([f f(end:-1:1)],[phase(:,3)' phase(end:-1:1,1)'],[0.59 0.59 0.78],'LineStyle','none');
59 hold on;
60 h=plot(f,phase);
61 hold off;
62 set(gca,'XScale','log','XGrid','on','YGrid','on');
63 set(h',{'color'},{'k','r','k'});
64 xlabel('f [Hz]');
65 ylabel('\phi(f) [\circ]');
```

Kimenet

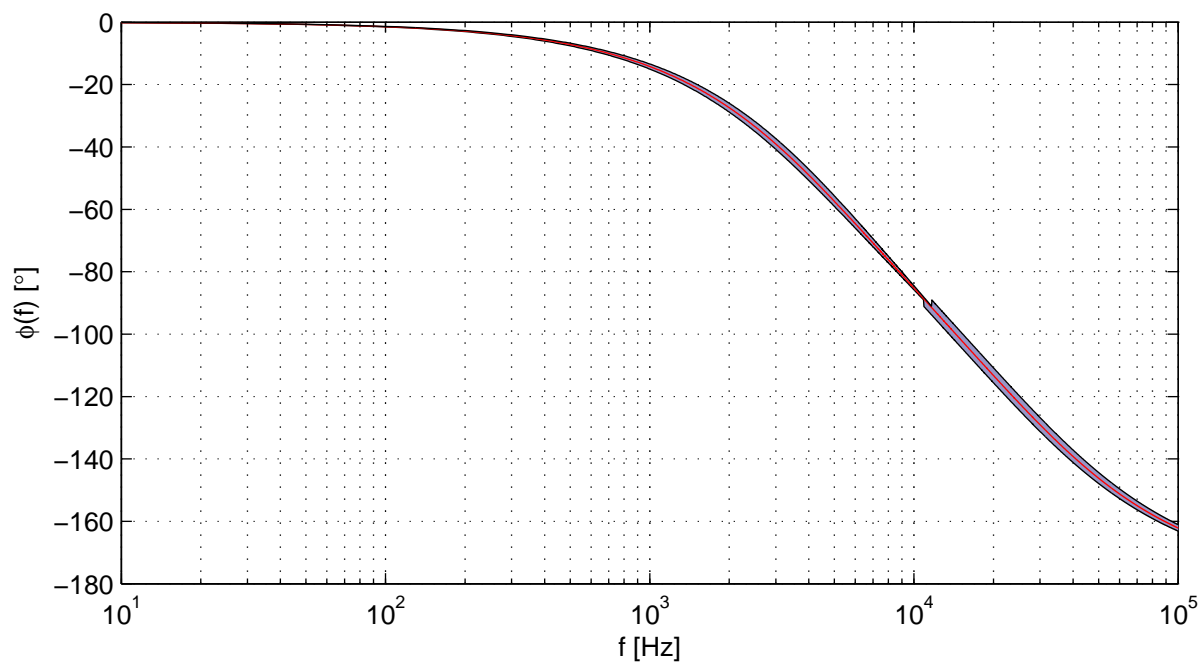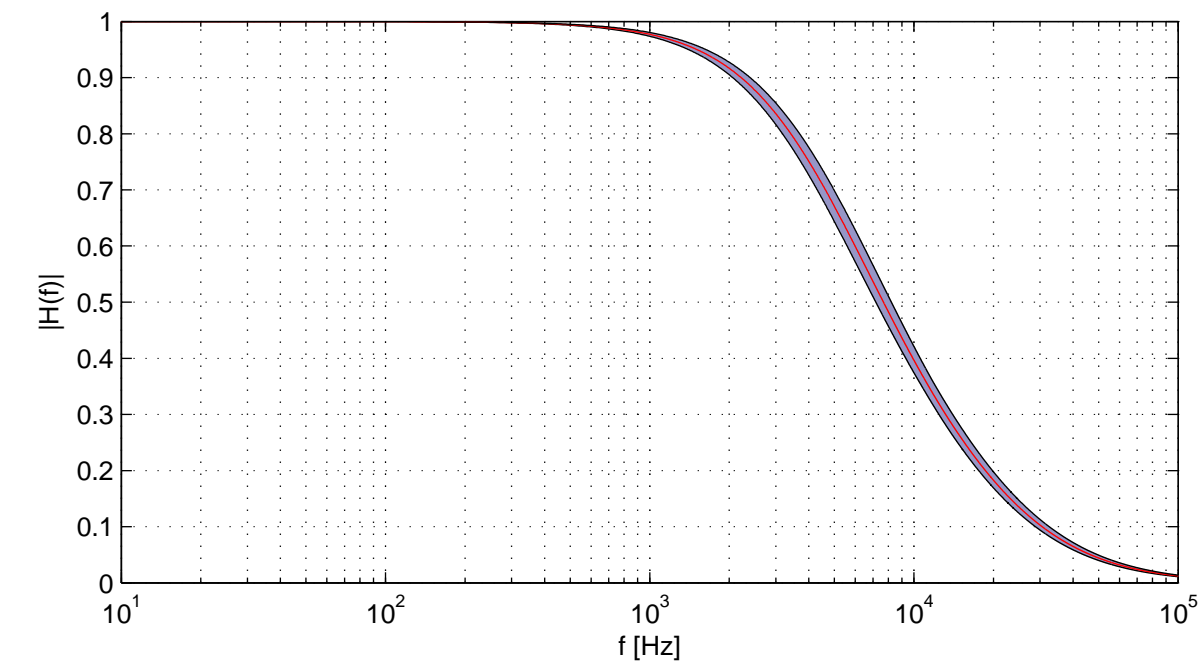

LTspice szimuláció

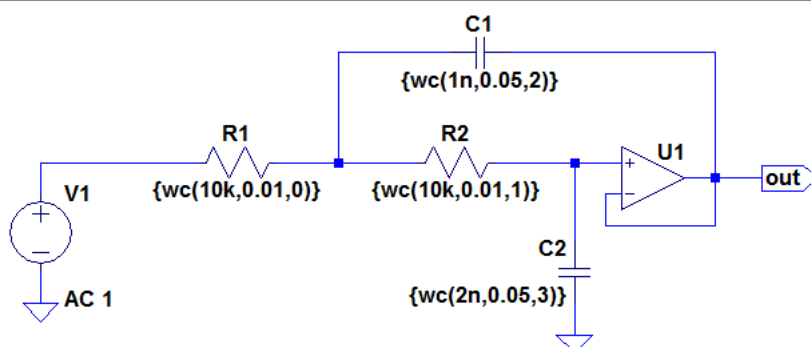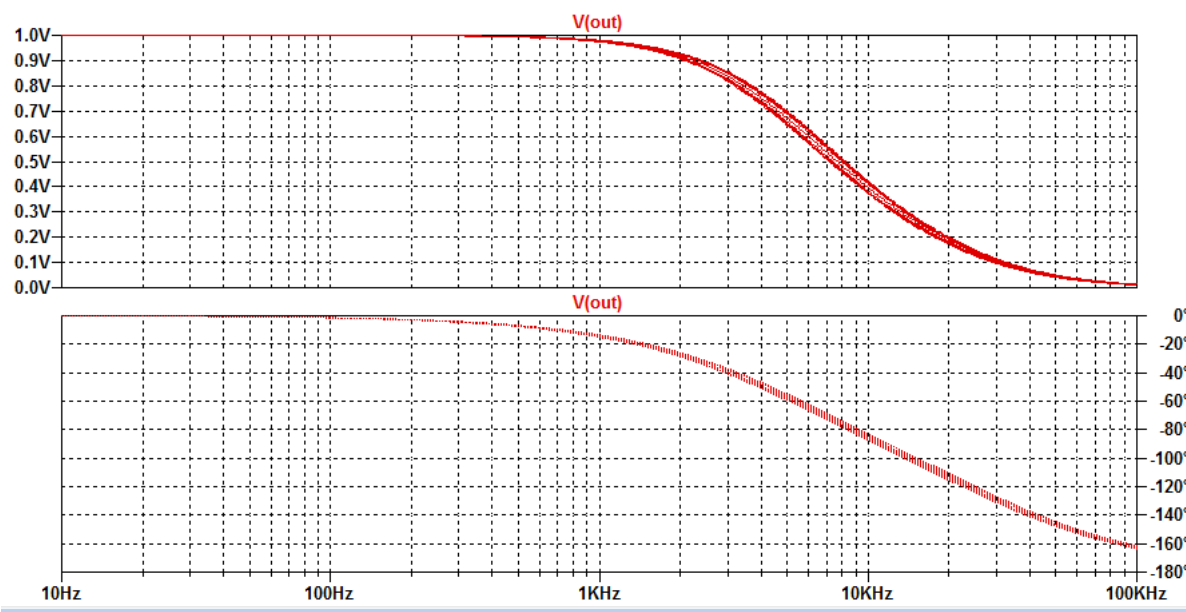

```
.ac lin 10000 10 100k
.lib opamp.sub
.param numruns=16
.step param run 0 16 1
.func wc(nom,tol,index) if(run==numruns,nom,if(binary(run,index),nom*(1+tol),nom*(1-tol)))
.func binary(run,index) floor(run/(2**index))-2*floor(run/(2**(index+1)))
```